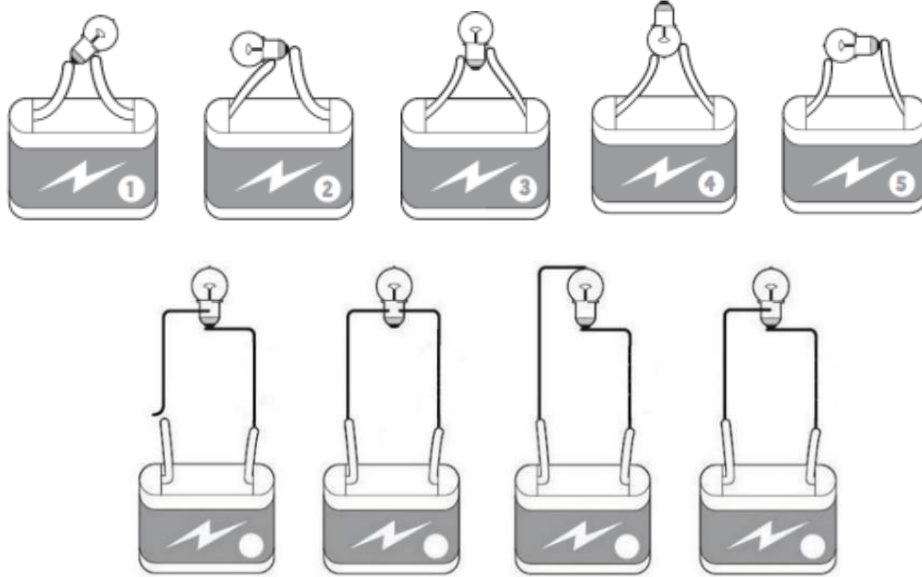


Electricité : exercices d'intégration

1


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.



Indice : si le circuit est fermé, c'est que le courant passe donc la lampe s'allume.

2

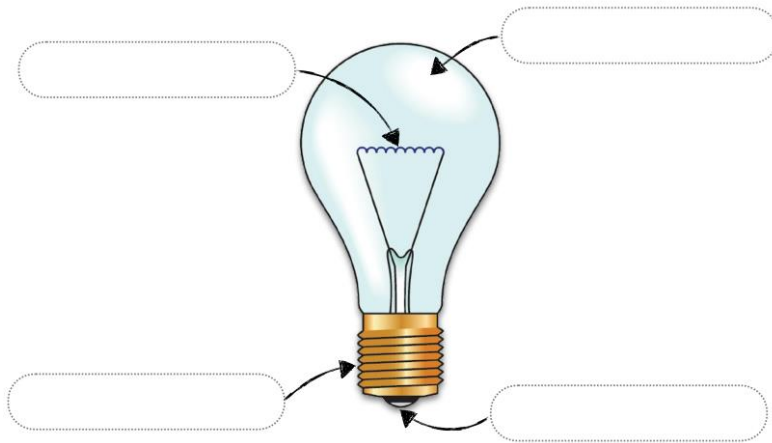Place les mots au bon endroit : **ampoule** – **filament** – **culot** – **plot**



3

Relie chaque mot à sa définition.

Conducteurs

Matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique

Isolants

Matériaux qui laissent passer le courant électrique